Guía de Conexión: Adaptación de Placa LiCORE para Controlador Magic Bridge

Esta guía documenta la asignación de pines y consideraciones eléctricas al adaptar una placa "LiCORE - Digital Output Protection" para comunicarse con un chip controlador ELMOS (como el E522.88) a través de un bus I2C / Serial.

1. Verificación del Pinout Físico

De acuerdo al análisis visual de la placa provista:

- **Lado Derecho (TB1 - Bloque de terminales verde)**: Cuenta con 5 borneras etiquetadas de arriba a abajo como `VOUT`, `PGND`, `CAN-H`, `CAN-L` y `WRITE`.
- **Lado Izquierdo (Pads de soldadura)**: 5 orificios numerados del 1 al 5.
- **Componentes Visibles**: Diodos TVS (`TVSD1`), LED indicador (`LD1`) y un banco de resistencias de montaje superficial para atenuación de transitorios (las que tienen serigrafía "330" son resistencias de 33Ω puestas en serie a las líneas de datos).

2. Instrucciones de Cableado (Mapeo)

La adaptación reemplaza un bus diferencial (CAN) por señales de datos (SDA/SCL/PROG). El circuito pasivo de la placa LiCORE es **eléctricamente compatible** con líneas de baja velocidad/voltaje como I2C las resistencias limitadoras de corriente y el TVS proporcionan una excelente protección ESD para el microcontrolador.

Terminal Placa LiCORE	Tu Adaptación	Función para ELMOS
VOUT	**VCC**	Alimentación lógica (usualmente 3.3V o 5V)
PGND	**GND**	Tierra común de referencia
CAN-H	**SDA**	Señal de datos (Serial Data)
CAN-L	**SCL**	Señal de reloj (Serial Clock)
WRITE	**PROG**	Señal de programación o direccionamiento